

Включение схемы

Включение схемы без задержки

Включение SA1

Начало работы генераторов на G2 и G3

Сброс триггера

Вход сброса G1 и D1

Выход делителя D3

Вход R триггера

Выход триггера

Выход триггера

Выход D2

Вход S триггера

Выход G3

Выход G4

Выход G4

$T_1/2$

$T_2/2$

Задержка

$T_1/2$

$T_1 = 2 \dots 28 \text{ ч}$

$T_2 = 1 \dots 2 \text{ ч}$

